

$$d_c) V_0 = V_{in} \cdot \frac{D}{\frac{n D R_{on}}{R D'} + \frac{D'}{n}}$$

$$\text{and } n=2, R=10, R_{on}=15 \text{ m}\Omega$$

$$\Delta V_0 = V_{in} \frac{\Delta D}{\frac{n \Delta D R_{on}}{R(1-\Delta D)} + \frac{(1-\Delta D)}{n}}$$

$$= V_{in} \frac{1.5E-5}{\frac{2(1.5E-5)(15E-3)}{10(1-1.5E-5)} + \frac{(1-1.5E-5)}{2}}$$

$$\Delta V_0 = 3E-5 V_{in}$$